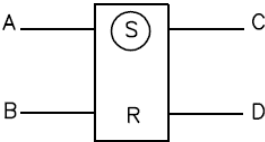


DIAGRAMAS


Lógico

Real


Escala




Con un pulsador NC

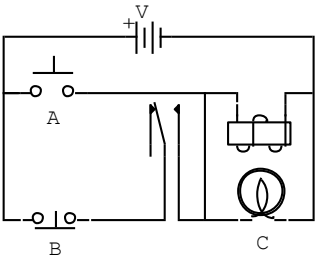


Salida con enclavamiento

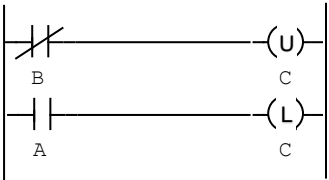


Enclavamiento con bit auxiliar

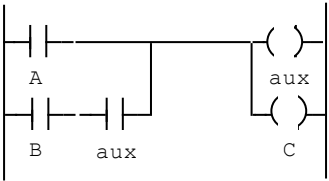

Con ambos pulsadores NA

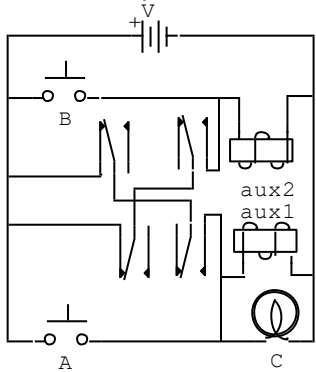

Salida con enclavamiento

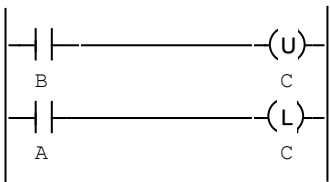

Enclavamiento con bits auxiliares

